

Relatório do Projeto: ULA

Lucas da S. Inocencio

¹Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Rio de Janeiro – RJ – Brasil

lucas.inocencio@Poli.ufrj.br

1. Enunciado

Objetivo

Os alunos devem desenvolver uma ULA (Unidade Lógica e Aritmética) de 4 bits e 8 operações, das quais 4 são obrigatórias e 4 escolhidas pelo trio.

Especificações

- As operações a serem executadas na ULA devem ser selecionadas por entradas de controle. O trabalho deve ter 3 chaves externas (switchers) para controlar tais operações.
- Operações obrigatórias: soma, subtração em complemento de 2, incremento +1, troca de sinal.
- Os alunos deverão desenvolver um módulo auxiliar que vai servir para variar os operandos de entrada que testarão a ALU.
- Elabore um relatório descrevendo a sua experiência. Os dados de entrada e o resultado da operação devem ser exibidos nos LEDs disponíveis na placa FPGA.
- As saídas da ALU devem ser o resultado e as quatro flags (Zero, negativo, carry out, overflow) que deverão ser mostrados no LEDs.

Funcionamento

Os operandos de entrada são gerados por um módulo auxiliar que conterá um contador que percorrerá todos os binários representados por 4 bits. As entradas são mostradas simultaneamente nos LEDs. Em seguida, a ALU recebe os operandos e produz o resultado também mostrado no display de 7 segmentos. Além disso, a ALU gera 4 flags que são mostradas nos LEDs.

As entradas da ULA são geradas por um módulo auxiliar, um contador, parte integrante do projeto. As duas entradas são mostradas, juntamente com o resultado, nos displays de 7 segmentos disponíveis. Os LEDs são utilizados para mostrar as quatro “flags”. Os operandos vão mudando, em ordem crescente, a cada 2 segundos.

2. Desenvolvimento

O código fonte e documentos estão disponíveis no seguinte link: <https://github.com/lucas-inocencio/digital-systems>.

As 4 operações escolhidas, além das obrigatórias, foram as seguintes: XOR, Diferença absoluta, Comparador de magnitude e Calculadora de peso Hamming.

 


Figure 1. Partial Full Adder

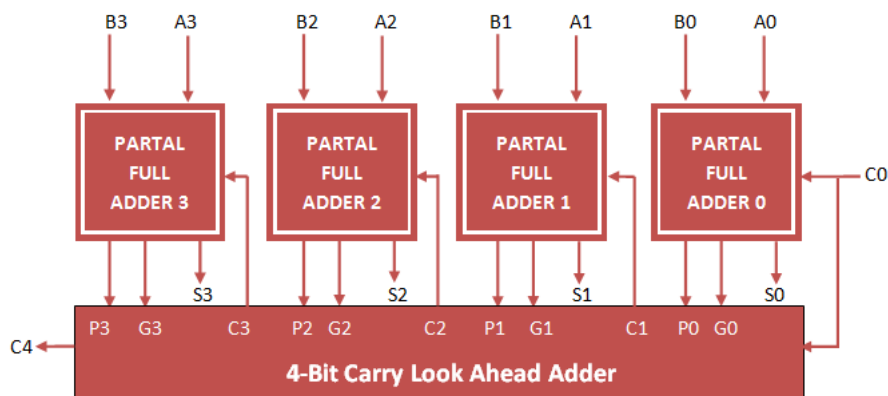


Figure 2. Carry-Lookahead Adder

Soma

A operação de soma foi projetada e implementada como vista em sala de aula. O somador de transporte antecipado (Carry-Lookahead adder) é composto por 1 gerador de soma de transporte antecipado (4 partial full adders de 1 bit), como ilustrado nas figuras abaixo:

Incremento +1

A operação de incremento +1 consiste em utilizar o módulo de soma acima para adicionar um ao primeiro operando (o segundo é desconsiderado para esta operação). como no trecho de código:

```
carry_lookahead_adder PORT MAP (a, (OTHERS => '0'), '1', sum, carry)
```

2.1. Troca de sinal

A operação de troca de sinal consiste em utilizar os módulos acima para realizar a inversão do sinal (em complemento de 2) do primeiro operando (um vetor de 4 bits sem sinal). Para isso, é realizada uma inversão bit-a-bit e, em seguida, um incremento de um.

```
incrementer PORT MAP (NOT (a), y, OPEN);
```

Subtracao em complemento de 2

A operação de subtração em complemento de 2 consiste em utilizar os módulos acima para realizar a subtração (A - B). Para isso, é feita a troca de sinal do segundo operando e uma adição com o primeiro operando, caso a soma gere carry out (ou seja, um valor maior que o esperado), o resultado é negativo e é necessário trocar o sinal do resultado final. Caso contrário, o resultado é positivo. como no trecho de codigo:

```
inv : inverter PORT MAP(b, b_inv);
adder : carry_lookahead_adder PORT MAP(a, b_inv, '0', sub, sign_bit);
inv2 : inverter PORT MAP(sub, sub_inv);

PROCESS (sign_bit, sub)
BEGIN
    IF (sign_bit = '1') THEN
        y <= sub_inv;
    ELSE
        y <= sub;
    END IF;
END PROCESS;
```

XOR

A operação de ou exclusivo (XOR) consiste em realizar a operação XOR bit-a-bit.

```
PROCESS (a, b)
BEGIN
    FOR i IN 0 TO 3 LOOP
        y(i) <= (a(i) AND NOT b(i)) OR (NOT a(i) AND b(i));
    END LOOP;

END PROCESS;
```

Comparar Magnitude

A operação de comparar magnitude consiste em determinar se o primeiro operando é igual, maior ou menor que o segundo operando, conforme visto em aula.

```
PROCESS (a, b)
BEGIN
    FOR i IN 3 DOWNT0 0 LOOP
        IF a(i) = '1' AND b(i) = '0' THEN
            eq <= '0'; gt <= '1'; lt <= '0';
            EXIT;
        ELSIF a(i) = '0' AND b(i) = '1' THEN
            eq <= '0'; gt <= '0'; lt <= '1';
            EXIT;
        ELSIF (a(i) = '1' AND b(i) = '1') OR (a(i) = '0' AND b(i) = '0') THEN
            eq <= '1'; gt <= '0'; lt <= '0';
        END IF;
    END LOOP;

END PROCESS;
```

Diferença absoluta

A operação de diferença absoluta utiliza o módulo comparar magnitude para realizar a subtração do maior operando pelo menor.

```
U0 : comparator PORT MAP(a, b, equal, greater, less);
U1 : subtractor PORT MAP(a, b, y1);
U2 : subtractor PORT MAP(b, a, y2);

PROCESS(equal, greater, less, a, b)
BEGIN
    IF equal = '1' THEN
        y <= "0000";
    ELSIF greater = '1' THEN
        y <= y1;
    ELSIF less = '1' THEN
        y <= y2;
    END IF;
END PROCESS;
```

Calcular peso Hamming

A operação de Hamming Weight (calcular peso de Hamming), detalhes em https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_weight, consiste em contar a quantidade de 1's no primeiro operando.

```
PROCESS (a)
BEGIN
    IF a = "0000" THEN
        y <= "00";
    ELSIF a = "0001" OR a = "0010" OR a = "0100" OR a = "1000" THEN
        y <= "01";
    ELSIF a = "1111" THEN
        y <= "11";
    ELSE
        y <= "10";
    END IF;
END PROCESS;
```

Contador

```
counter_label : PROCESS (CLOCK_50)
    VARIABLE slow_clock : INTEGER RANGE t_max DOWNTO 0 := 0;
BEGIN
    IF (CLOCK_50'event AND CLOCK_50 = '1') THEN
        IF (slow_clock <= t_max) THEN
            slow_clock := slow_clock + 1;
        ELSE
            counter_temp <= counter_temp + 1;
            slow_clock := 0;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```

```

        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
counter_out <= counter_temp;

```

Decodificador 7 segmentos

```

PROCESS(bcd_in)
BEGIN
    CASE bcd_in IS
        WHEN "0000" => seven_seg_out <= "0000001"; -- 0
        WHEN "0001" => seven_seg_out <= "1001111"; -- 1
        WHEN "0010" => seven_seg_out <= "0010010"; -- 2
        WHEN "0011" => seven_seg_out <= "0000110"; -- 3
        WHEN "0100" => seven_seg_out <= "1001100"; -- 4
        WHEN "0101" => seven_seg_out <= "0100100"; -- 5
        WHEN "0110" => seven_seg_out <= "0100000"; -- 6
        WHEN "0111" => seven_seg_out <= "0001111"; -- 7
        WHEN "1000" => seven_seg_out <= "0000000"; -- 8
        WHEN "1001" => seven_seg_out <= "0000100"; -- 9
        WHEN "1010" => seven_seg_out <= "0001000"; -- A
        WHEN "1011" => seven_seg_out <= "1100000"; -- B
        WHEN "1100" => seven_seg_out <= "0110001"; -- C
        WHEN "1101" => seven_seg_out <= "1000010"; -- D
        WHEN "1110" => seven_seg_out <= "0110000"; -- E
        WHEN "1111" => seven_seg_out <= "0111000"; -- F
        WHEN OTHERS => seven_seg_out <= "1111111"; -- OFF
    END CASE;
END PROCESS;

```

ULA

A ULA consiste dos módulos acima mencionados, dois operandos de entrada de 4 bits cada (mostrados no display de 7 segmentos), 1 operando de controle de 3 bits, 1 saída de 4 bits (mostrado no display de 7 segmentos) e 4 LEDs de flags.

Foram implementados os códigos em VHDL baseados nas apresentações (slides) das aulas, no projeto e nos livros-texto "Circuit Design with VHDL" do Pedroni e "Digital Design Using VHDL: A Systems Approach" do Dally. Além disso, foram realizadas eventuais pesquisas no Google, uso do ChatGPT e GitHub Copilot.

```

cla_adder : carry_lookahead_adder PORT MAP(a, b, '0', sum, sum_cout);
subt      : subtractor PORT MAP(a, b, sub);
inc       : incrementer PORT MAP(a, a_plus_plus, inc_cout);
inv       : inverter PORT MAP(a, a_inv);
x0        : exor PORT MAP(a, b, xr);
mc        : comparator PORT MAP(a, b, equal, greater, less);
abs_df    : absolute_difference PORT MAP(a, b, abs_diff);
hamming   : hamming_weight_calculator PORT MAP(a, hwc);

```

```

PROCESS(a, b, sel)
BEGIN
    CASE sel IS
        WHEN "000" => y <= sum; -- adder
            flags(0) <= sum_cout; -- overflow
            flags(1) <= sum_cout; -- carry out
            flags(2) <= '0'; -- negative
            IF sum = "0000" THEN
                flags(3) <= '1'; -- zero
            ELSE
                flags(3) <= '0';
            END IF;

        WHEN "001" => y <= sub; -- subtractor
            flags(0) <= '0';
            flags(1) <= '0';
            IF b > a THEN
                flags(2) <= '1';
            ELSE
                flags(2) <= '0';
            END IF;
            IF sub = "0000" THEN
                flags(3) <= '1';
            ELSE
                flags(3) <= '0';
            END IF;

        WHEN "010" => -- incrementer
            y <= a_plus_plus;
            IF a = "1111" THEN
                flags(0) <= '1';
                flags(1) <= '1';
            ELSE
                flags(0) <= '0';
                flags(1) <= '0';
            END IF;
            IF a_plus_plus = "0000" THEN
                flags(2) <= '1';
            ELSE
                flags(2) <= '0';
            END IF;
            flags(3) <= '0';

        WHEN "011" => -- inverter
            y <= a_inv;
    
```

```

        IF a = "0000" THEN
            flags <= "0011";
        ELSE
            flags <= "1100";
        END IF;

    WHEN "100" => -- XOR
        y <= xr;
        flags <= "0000";

    WHEN "101" => -- comparator
        y(3) <= equal;
        y(2) <= greater;
        y(1) <= less;
        y(0) <= '0';
        flags <= "0000";

    WHEN "110" => -- absolute difference
        y <= abs_diff;
        IF abs_diff = "0000" THEN
            flags <= "1000";
        ELSE
            flags <= "0000";
        END IF;

    WHEN "111" => -- hamming weight calculator
        y(3) <= '0';
        y(2) <= '0';
        y(1 DOWNTO 0) <= hwc;
        IF hwc = "00" THEN
            flags <= "1000";
        ELSE
            flags <= "0000";
        END IF;

END CASE;
END PROCESS;

```

3. Testes

Para assegurar a corretude dos códigos, foram utilizadas as ferramentas Visual Studio Code, Quartus Prime Lite e ModelSim. O compilador do Quartus foi essencial para garantir o uso da correta sintaxe do programa. Até o momento o código não foi possível de ser testado.